Detector ideal de latido ECG

Rectificador de precisión · detector de pico · comparador Schmitt



Brahiam Alberto Campiño Romero
Docente: Ing. Rodolfo José Gutiérrez González
Circuitos no lineales · Universidad de Ibagué · 2026

Problema

Diseñar e implementar un detector de latido cardiaco basado en amplificadores operacionales alimentados a ±12 V, capaz de identificar cada complejo QRS de una señal tipo ECG de 0,5 a 2 Vpp ideal, sin importar su polaridad o tipo de señal, entregando un pulso rectangular limpio por cada latido en un rango de 40 a 150 latidos por minuto.

Un pulso por latido, sin importar la polaridad




Bloques no lineales

Por qué no basta un circuito lineal

- La onda R puede ser positiva o negativa → rectificar
- El QRS tiene varios lóbulos → fundirlos en uno
- Limites de diseño de 0.5 a 2vpp


Circuito completo: 6 op-amps a ±12 V

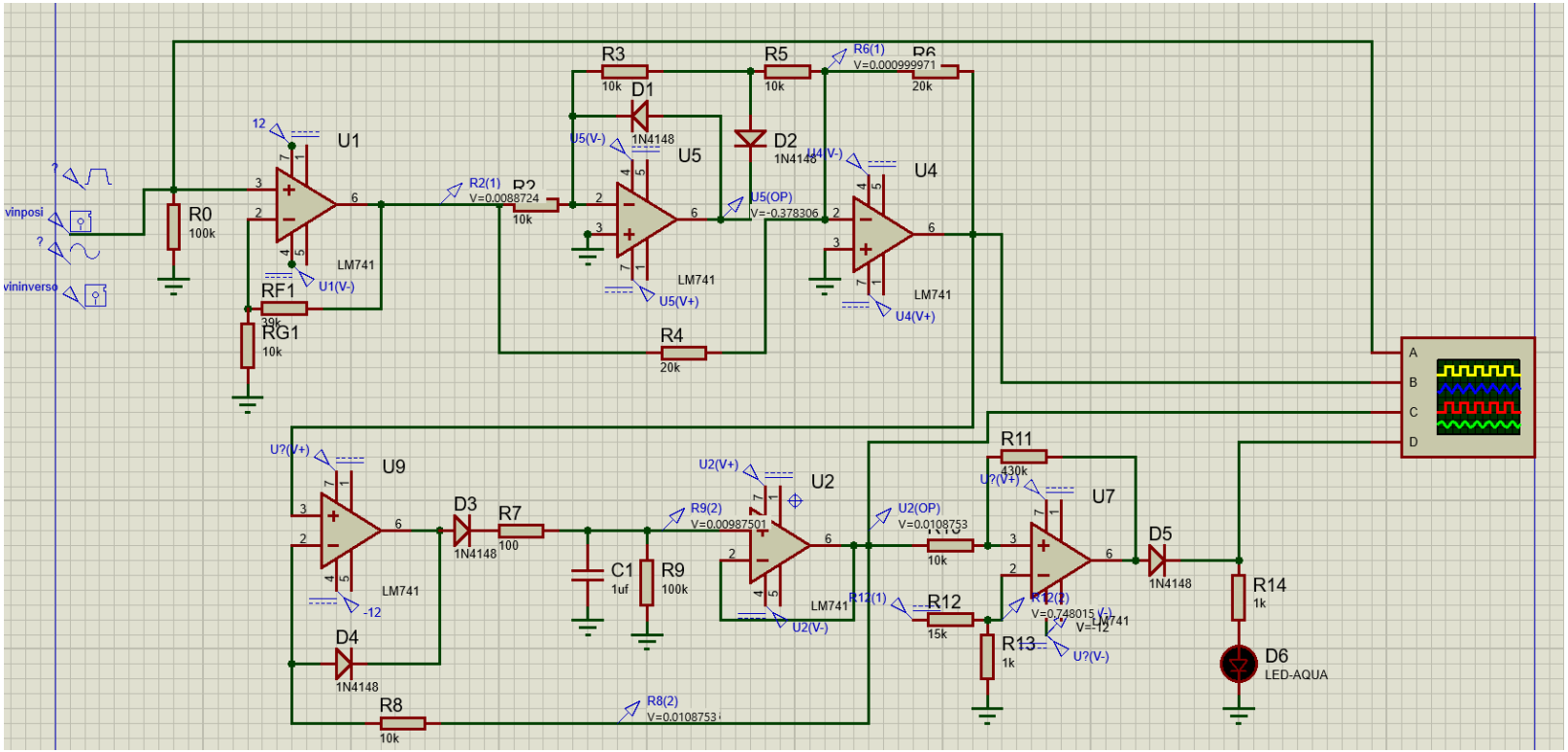

Simulado en Proteus con LM741

Etapa 1 · Amplificador no inversor

1

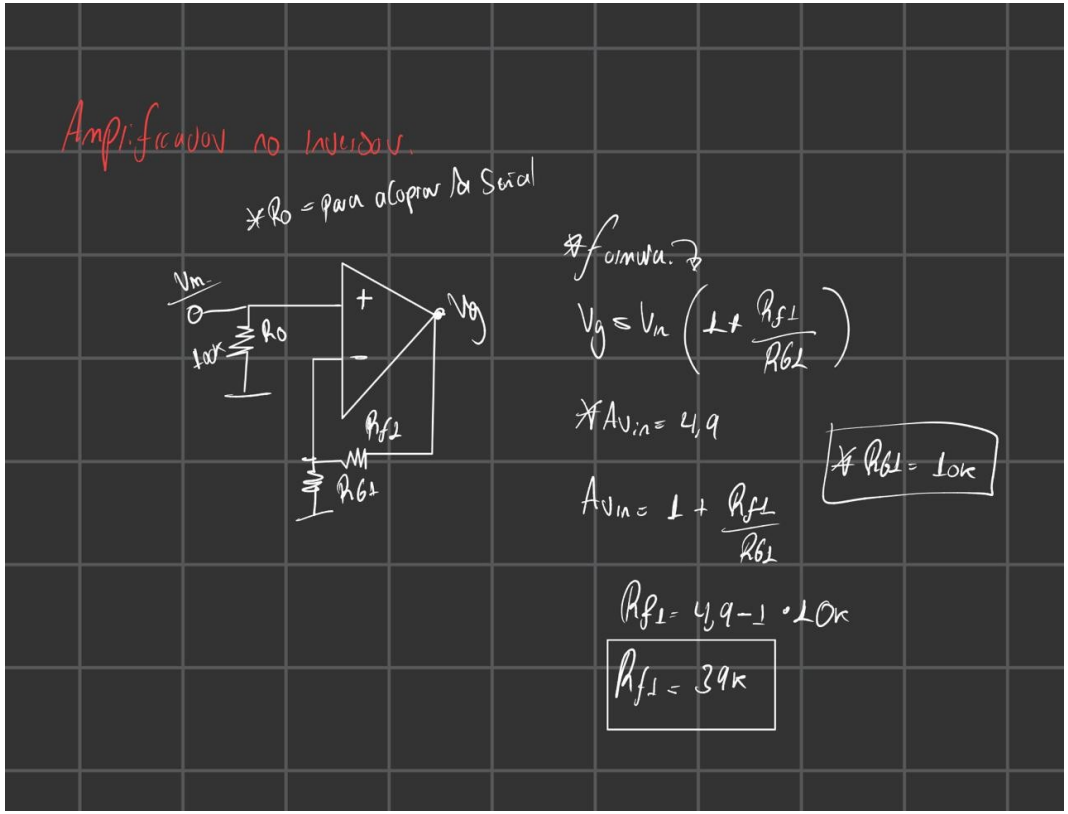

Lo esencial

- Vg = Vin (1 + Rf1/Rg1)
- Av = 4,9
- Rg1 = 10 kΩ → Rf1 = 39 kΩ
- 0,5–2 Vpp → 2,45–9,8 V

Av = 4,9

ventana válida: 4,04 a 5,25

La ganancia se determina por la saturación del Schmitt al tener una alimentación de ± 12v

$V_{sat} \approx 10,5v$, Pq el op usa en Vx y Podemos dejar un margen

$2 Im_{max}$

$2 v_{pp}$

$6 \cdot 2V \leq 10,5v$

$6 \leq 5,25v$

} Para q no se recorte la señal

Entonces la ganancia Sera de 4,9 para dejar un margen.

Comprobación max


$2 \cdot 4,9 = 9,8v$ y $\boxed{9,8v < 10,5}$ Cumple

Comprobación min

$0,5 \cdot 4,9 = 2,45v$ y $2,45v < 10,5v$

Etapa 2 · Rectificador de precisión


2

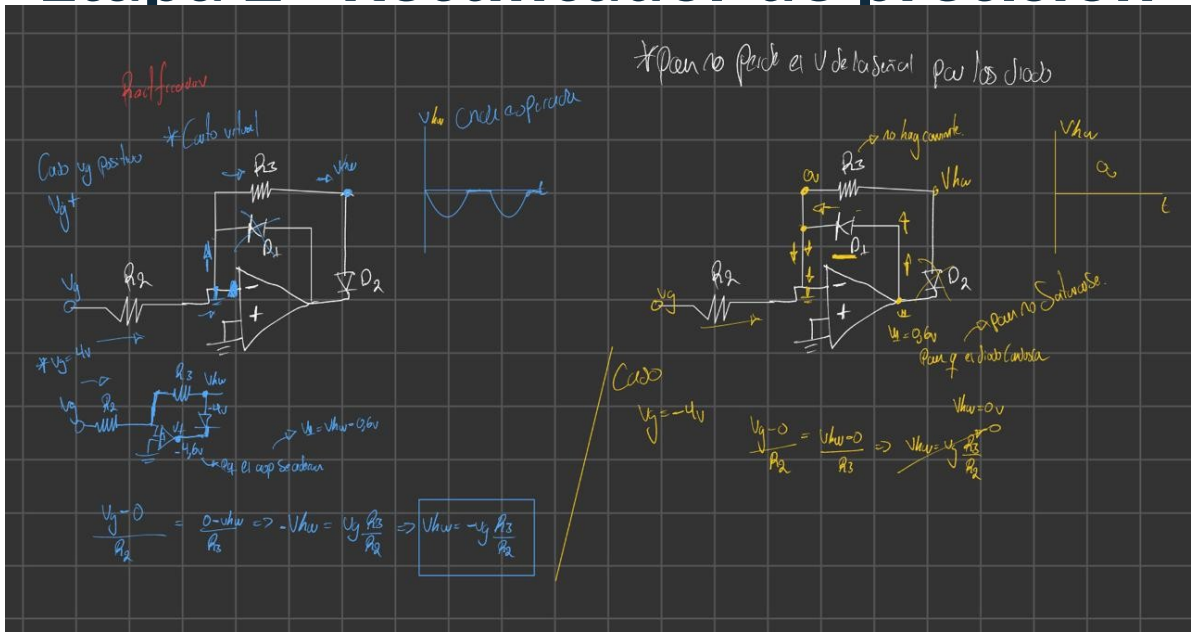

Vg > 0
D2 conduce · Vhw = −Vg


Vg < 0
D1 conduce · Vhw = 0

Precisión
Zona muerta ≈ 3 µV

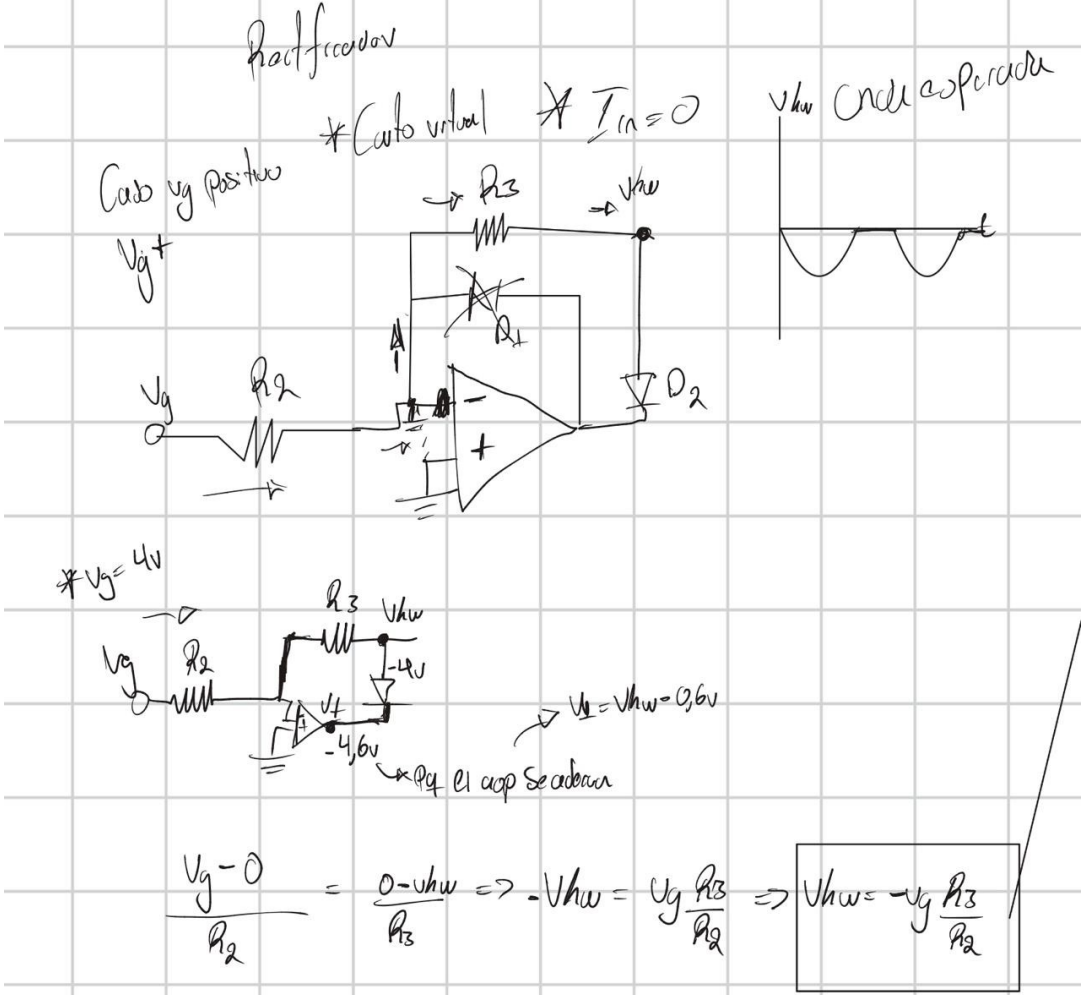
Retroalimentación
* Cto virtual
* $I_{in} = 0$
Caso vg positivo
$V_g +$
R_3
V_{hw}
R_1
V_g
R_2
D_2
V_{hw} onda esperada
t
* $V_g = 4V$
R_3
V_{hw}
V_g
R_2
-4V
V_1
-4,6V
$V_1 = V_{hw} = 0,6V$
* Por el amp se cerraría
$\frac{V_g - 0}{R_2} = \frac{0 - V_{hw}}{R_3} \Rightarrow -V_{hw} = V_g \frac{R_3}{R_2} \Rightarrow V_{hw} = -V_g \frac{R_3}{R_2}$


Caso 1, Vg +

Caso 2, Vg -

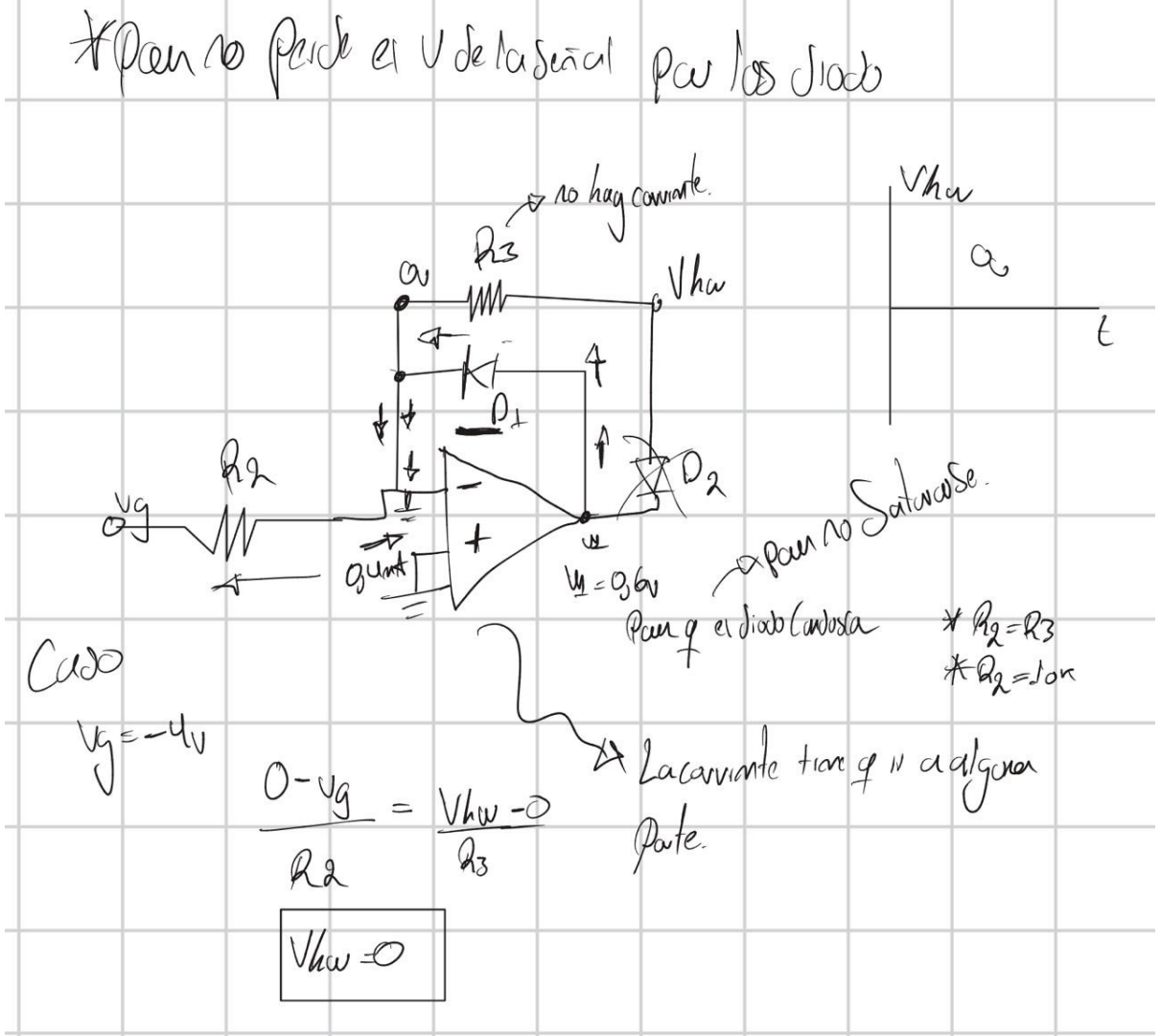
*Para no perder el V de la señal para los diodo
no haya corriente.
R3
Vhw
D1
D2
R2
Vg
Vhw
t
Para no Saturarse.
Para q el diodo Conduzca
* R2 = R3
* R2 = 10k
Caso
Vg = -4V
La corriente tiene q ir a alguna parte.
Vhw = 0

Etapa 2 · Sumador: de media onda a |Vg|

2

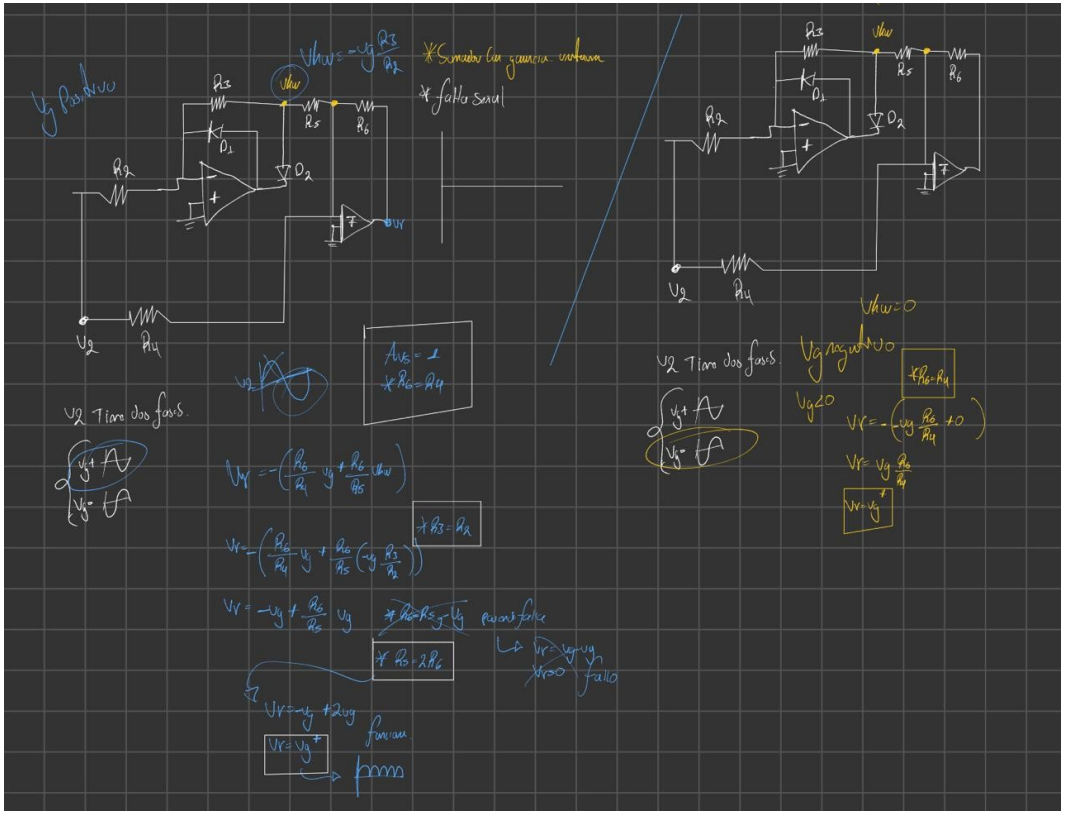


Lo esencial

- Vr = −(Vg + 2·Vhw)
- R6 = R4 = 20 kΩ
- R6 = 2·R5 (R5 = 10 kΩ)
- Resultado: Vr = |Vg|

1 %


tolerancia de R2 a R6

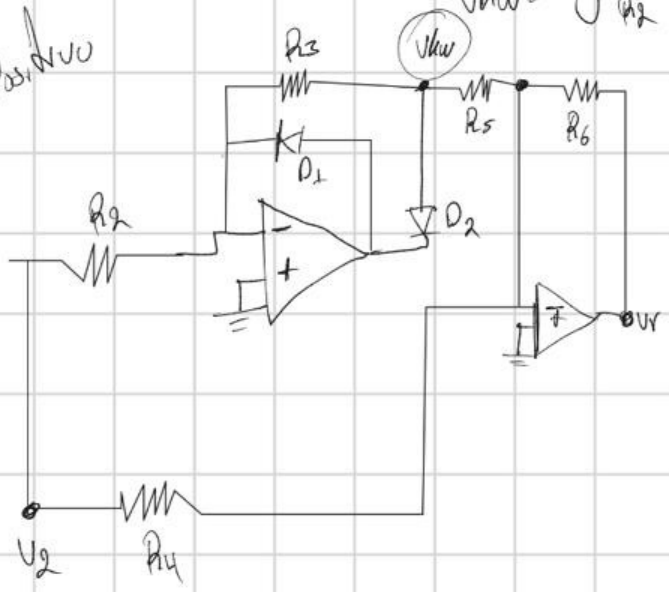

$V_{hw} = -V_g \frac{R_3}{R_2}$

* Sumador con ganancia unitaria
* falla Serial

U2 Tiene dos fases.

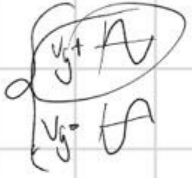



$A_{VS} = 1$
$* R_6 = R_4$

$$V_r = -\left(\frac{R_6}{R_4} V_g + \frac{R_6}{R_5} V_{hw}\right)$$

$* R_3 = R_2$

$$V_r = -\left(\frac{R_6}{R_4} V_g + \frac{R_6}{R_5}\left(-V_g \frac{R_3}{R_2}\right)\right)$$

$$V_r = -V_g + \frac{R_6}{R_5} V_g$$


~~$* R_6 = R_5 g - V_g$~~ para una falla

$V_r = V_g - V_g$
~~$V_r = 0$~~ falla

$* R_5 = 2R_6$

$V_r = -V_g + 2V_g$

$V_r = V_g +$ funciona.

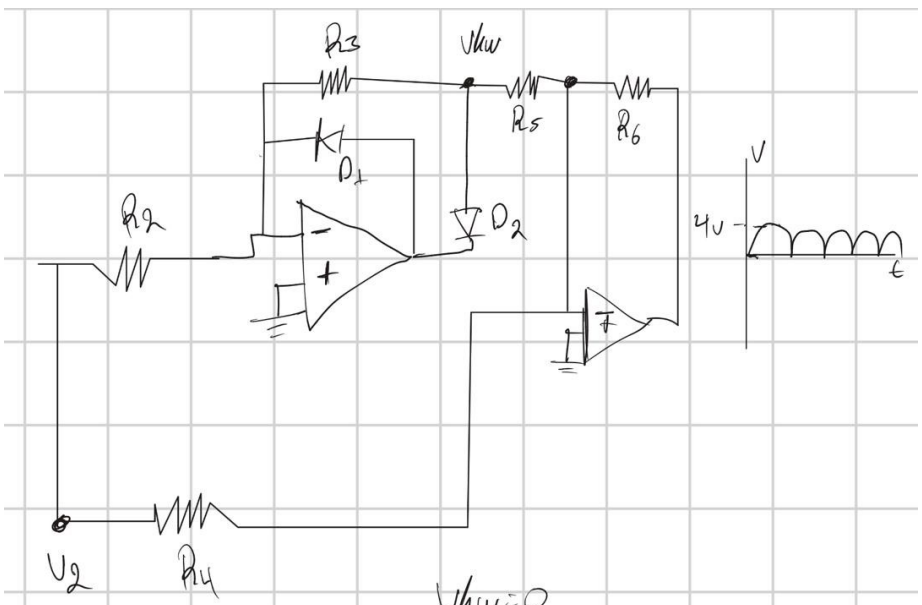

Vhw=0

U2 Tiene dos fases.

Vg negativo

$R_6 = R_4$

Vg+

Vg-


Vg<0


$$Vr = -\left(-Vg\frac{R_6}{R_4} + 0\right)$$

$$Vr = Vg\frac{R_6}{R_4}$$


$$Vr = Vg^{+}$$

	$V_g = +4\,\mathrm{V}$	$V_g = -4\,\mathrm{V}$
Salida de U2	$-4{,}6\,\mathrm{V}$	$\approx +0{,}62\,\mathrm{V}$
D1 / D2	Corte / conduce	Conduce / corte
V_{hw} (TP2)	$-4\,\mathrm{V}$	$0\,\mathrm{V}$
Corriente por D2	0,8 mA (R3 + R5)	0
V_r (TP3)	$+4\,\mathrm{V}$	$+4\,\mathrm{V}$

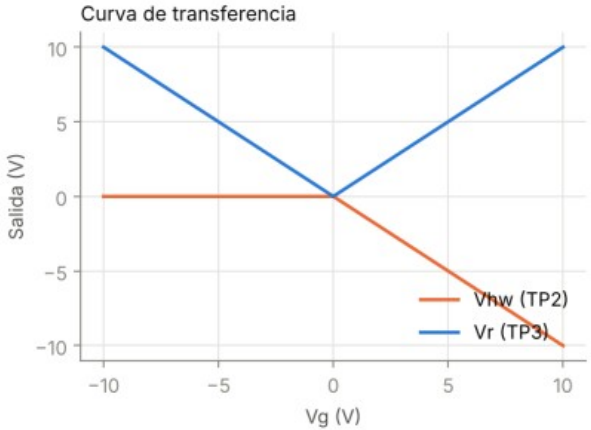

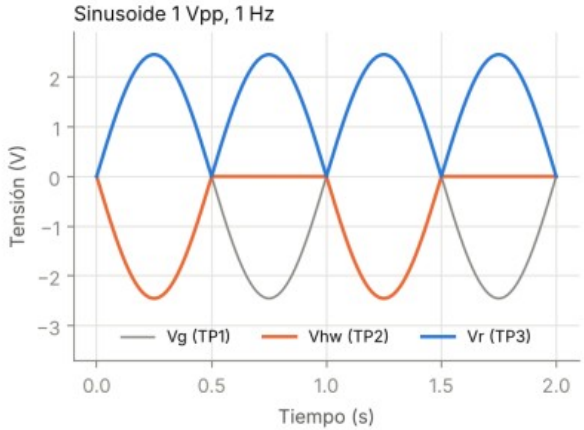

Etapa 3 · Detector de pico

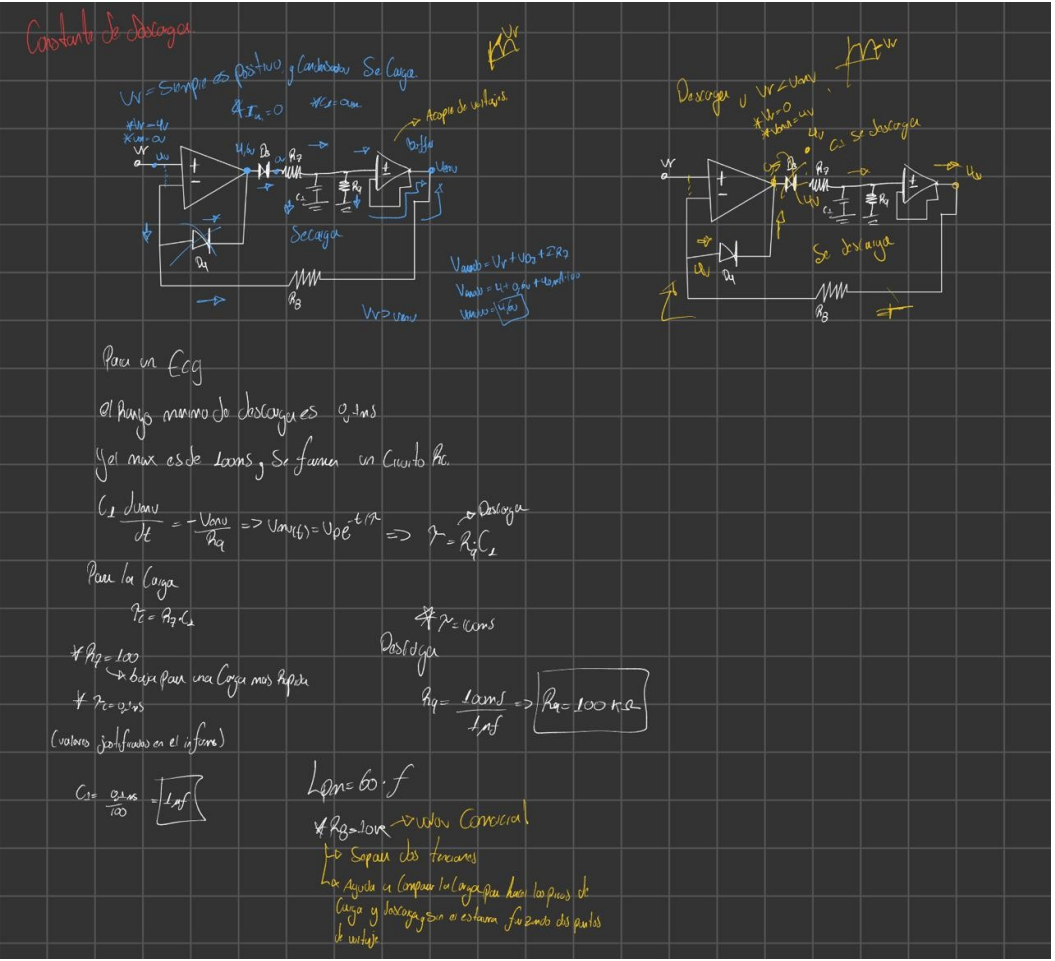

Lo esencial


- τ = R9·C1 = 100 kΩ · 1 µF = 100 ms
- Ventana válida: 90–110 ms
- Buffer: τ no depende de R8

100 ms
constante de descarga

0,1 ms
constante de carga

Constante de Descarga

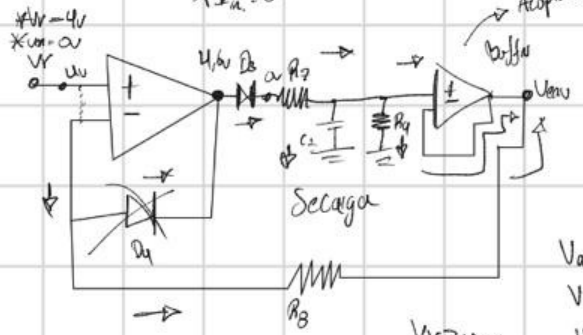V_r = Siempre es positivo, y Condensador Se Carga



$I_{in} = 0$ $\quad C_1 = 0\mu$

$V_{salida} = V_r + V_{D3} + IR_7$

$V_{salida} = 4 + 0{,}6v + 40mA \cdot 100$

$V_{salida} = 4{,}6v$

$V_r > V_{sal}$

Para un Ecg

El Rango maximo de descarga es 0,1ms

y el max es de 100ms, Se forman un Circuito RC.

$$C_1 \frac{dV_{sal}}{dt} = -\frac{V_{sal}}{R_q} \Rightarrow V_{sal}(t) = V_p e^{-t/\tau} \Rightarrow \tau = R_q \cdot C_1$$

(τ: Descarga)

Para la Carga

$\tau_c = R_7 \cdot C_1$

$R_7 = 100$ → baja para una Carga mas Rapida

$\tau_c = 0{,}1ms$

(Los justificados en el informe)

$$C_1 = \frac{0{,}1ms}{100} = 1\mu f$$

$\tau = 100ms$

Descarga

$$R_q = \frac{100ms}{1\mu f} \Rightarrow R_q = 100\,k\Omega$$

$Lpm = 60 \cdot f$

$R_8 = 10k$ → valor Comercial

↳ Sopesa las tensiones

↳ Ayuda a Comparar la Carga para hacer los picos de Carga y Descarga sin el estaria forzando dos puntos de voltaje.

Límite inferior de τ. El QRS no es un pulso único: sus lóbulos (Q, R y S) están separados unos 20 ms y el complejo completo dura de 80 a 120 ms en un adulto [4]. Entre lóbulos la envolvente no debe perder más del 20 % (criterio de diseño), para que el comparador no se libere en medio del complejo y cuente un latido dos veces:

$$e^{-20\,\mathrm{ms}/\tau} > 0{,}8 \;\Rightarrow\; \tau > \frac{20\,\mathrm{ms}}{\ln(1/0{,}8)} \approx 90\,\mathrm{ms} \tag{16}$$

Condición de descarga. La condición para el límite superior se deduce siguiendo un latido completo:

Límite superior de τ. El peor caso es el pico más alto (9,8 V, que tarda más en descargarse) a la frecuencia más alta del enunciado (150 lpm, $T = 400\,\mathrm{ms}$). Con $V_{TL} = 0{,}52\,\mathrm{V}$ (etapa 4) en la ecuación (17):

$$75\,\mathrm{ms} + \tau \ln \frac{9{,}8}{0{,}52} < 400\,\mathrm{ms} \;\Rightarrow\; \tau < \frac{325\,\mathrm{ms}}{2{,}94} \approx 110\,\mathrm{ms} \tag{18}$$

Se elige el punto medio de la ventana 90 ms to 110 ms, $\tau = 100\,\mathrm{ms}$.

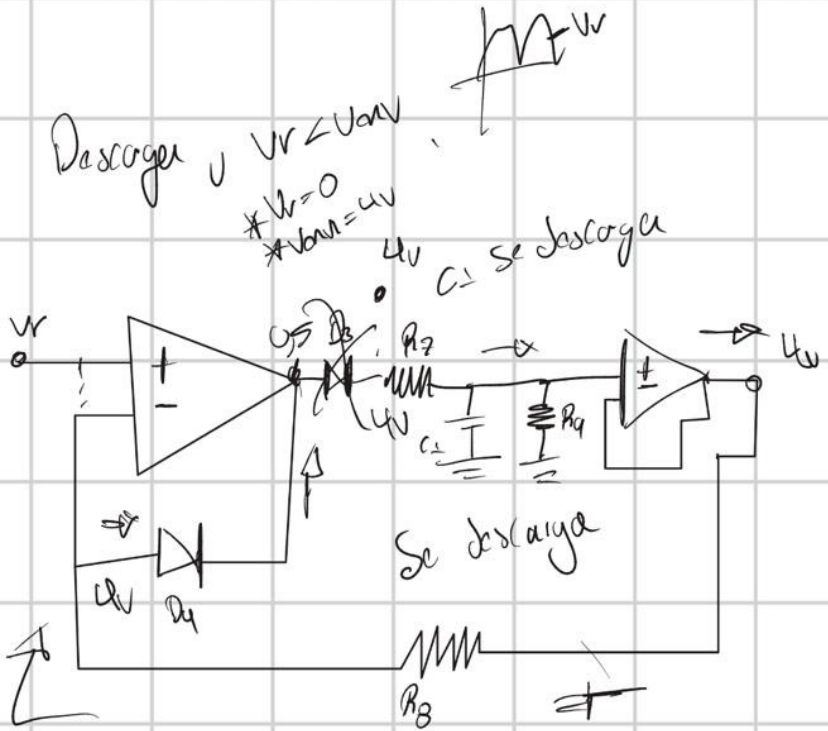
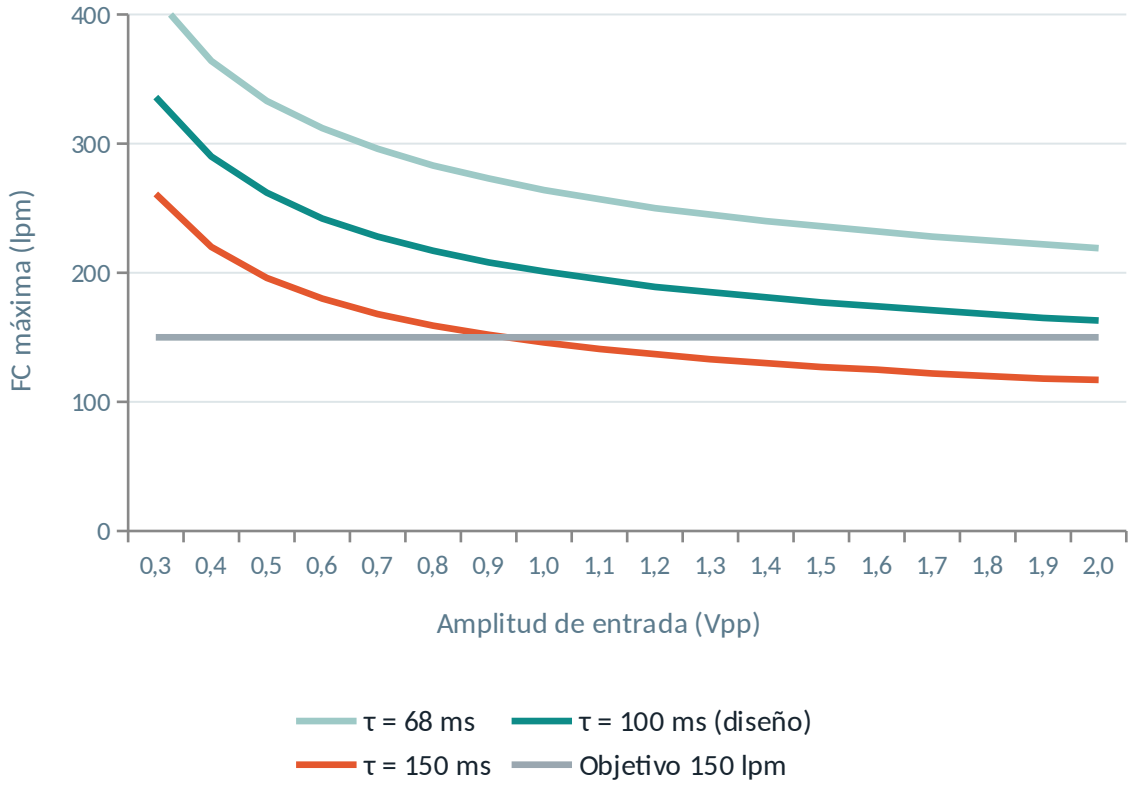

Vr
Descarga V Vr < Vbav
*Vr = 0
*Vbav = 4V
4V
C1 se descarga
Vr
D3
R7
4V
C1
R9
Vo
Se descarga
4V
D4
R8

Tabla 5: Datos de partida del detector de pico.

Dato	Valor	Origen
Pico de V_r	2,45 a 9,8 V	Entrada de 0,5 a 2 V_{pp} por la ganancia de 4,9
Ancho del pulso (w)	75 ms	Pulso de prueba, similar a un QRS
Separación entre lóbulos del QRS	≈ 20 ms	Tiempo típico entre las ondas R y S
Caída máxima entre lóbulos	20 %	Criterio de diseño
Frecuencia cardiaca máxima	150 lpm ($T = 400$ ms)	Rango de diseño
Umbral de liberación	$V_{TL} = 0{,}52$ V	Etapa 4
Corriente máxima del op-amp	≈ 20 mA	Hoja de datos
Corriente de polarización	≈ 80 nA	Hoja de datos del 741 (peor caso)

τ fija la frecuencia cardiaca máxima



Fórmula (tomada del informe)

$$FC_{max} = \frac{60}{w + \tau \ln(V_p / V_{TL})} \text{ lpm}$$

163 lpm

límite con 2 Vpp

$$t_{desc} = \tau \ln \frac{V_p}{V_{TL}} \tag{11}$$

Tabla 6: Tiempo de descarga y ancho del pulso de salida.

Entrada	V_p	t_{desc}	Ancho de salida $(w + t_{desc})$
0,5 V_{pp}	2,45 V	154 ms	229 ms
1 V_{pp}	4,90 V	224 ms	299 ms
2 V_{pp}	9,80 V	293 ms	368 ms


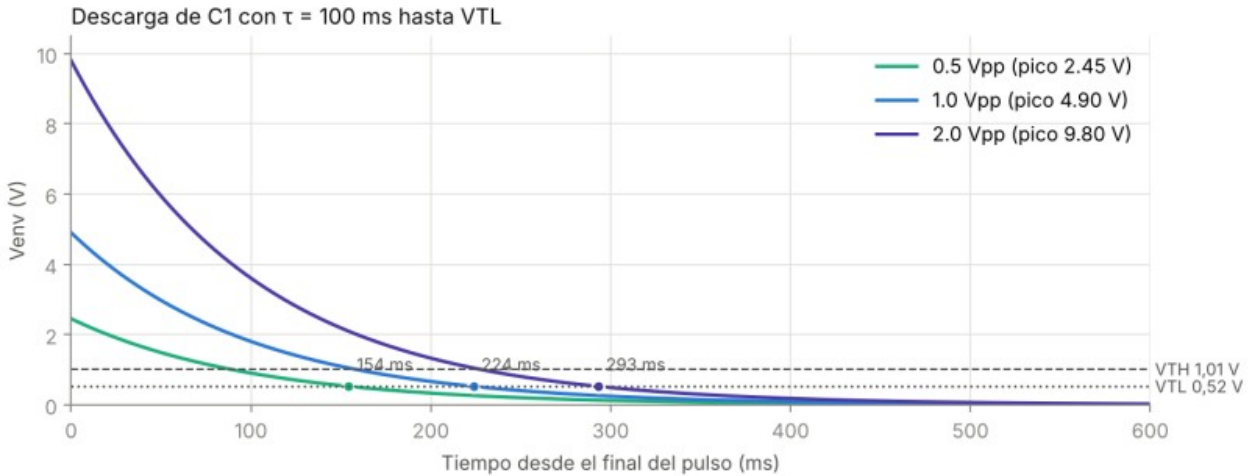


Figura 7: Descarga de C1 hasta V_{TL} para las tres amplitudes.

Etapa 4 · Comparador Schmitt

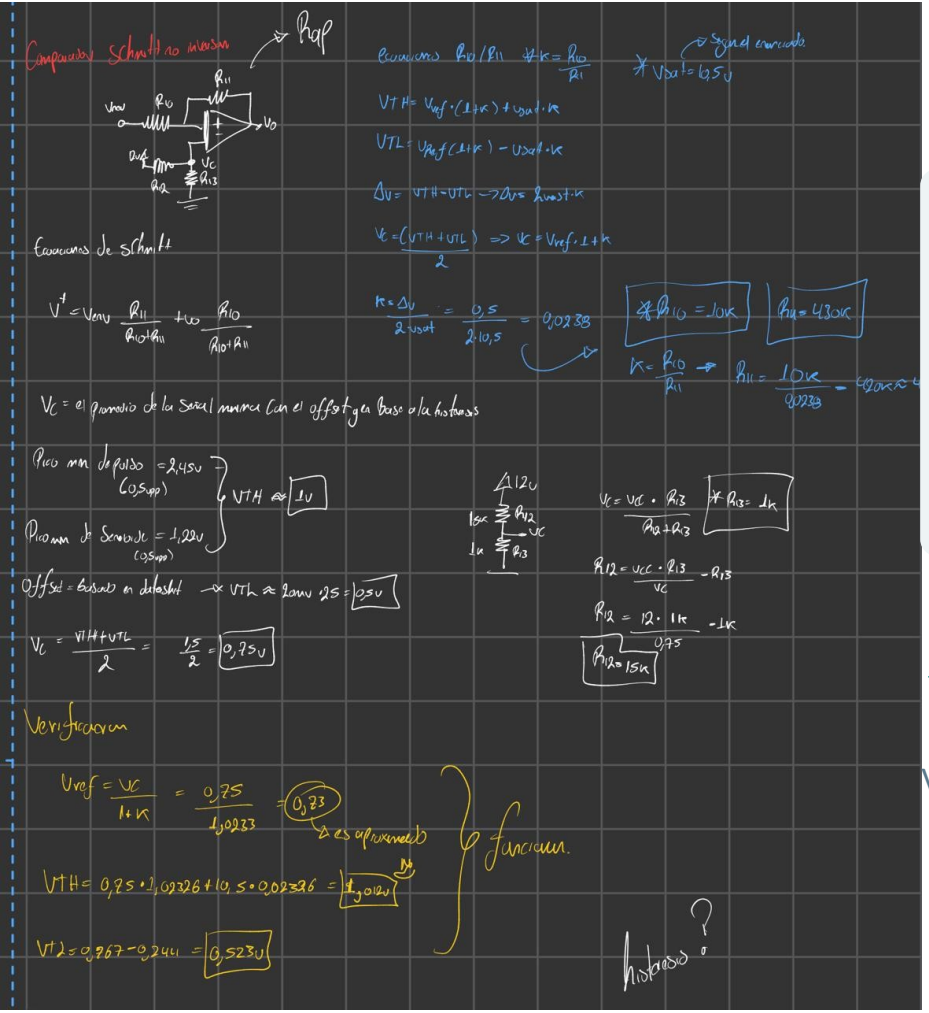

Lo esencial


- k = R10/R11 = 0,0233 (430 kΩ)
- Vref = 0,75 V (R12 = 15 kΩ, R13 = 1 kΩ)

1,01 V
VTH (dispara)

0,52 V
VTL (libera)

0,49 V
histéresis

Comparador Schmitt no inversor → Rap

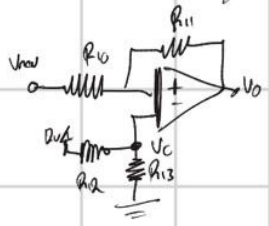

Ecuaciones R10 / R11 ✱ $k = \frac{R10}{R11}$ ✱ $V_{sat} = 10{,}5V$ → Señal cuadrada

$V_{TH} = V_{ref} \cdot (1+k) + V_{sat} \cdot k$

$V_{TL} = V_{ref}(1+k) - V_{sat} \cdot k$

$\Delta V = V_{TH} - V_{TL} \rightarrow \Delta V = 2 V_{sat} \cdot k$

$V_c = \frac{(V_{TH} + V_{TL})}{2} \Rightarrow V_c = V_{ref} \cdot 1 + k$

Ecuaciones de Schmitt

$$V^t = \left(V_{ent} \frac{R11}{R10+R11} + V_o \frac{R10}{R10+R11}\right)\left(\frac{R10+R11}{R11}\right)$$

$k = \frac{\Delta V}{2 \cdot V_{sat}} = \frac{0{,}5}{2 \cdot 10{,}5} = 0{,}0238$

✱ $R_{10} = 10k$ | $R_{11} = 430k$

$k = \frac{R10}{R11} \rightarrow R11 = \frac{10k}{0{,}0238} = 420k \approx 430k$

V_c = el promedio de la señal cuadrada con el offset en base a la hoja de datos


Pico mín de pulso = 2,45V (0,5 Vpp)

Pico máx de Senoide = 1,22V (0,5 Vpp)

} $V_{TH} \approx$ 1V

Offset = Basado en datasheet → $V_{TH} \approx 20mV \cdot 25 =$ 0,5V

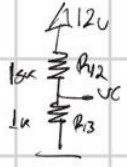$V_c = \frac{V_{TH}+V_{TL}}{2} = \frac{1{,}5}{2} =$ 0,75V → Tiene que estar por encima del vuelo.



$V_c = \frac{V_{CC} \cdot R13}{R12+R13}$ ✱ $R_{13} = 1k$

$R12 = \frac{V_{CC} \cdot R13}{V_C} - R13$

$R12 = \frac{12 \cdot 1k}{0{,}75} - 1k$

$R_{12} \approx 15k$

Verificacion

$$V_{ref} = \frac{V_C}{1+K} = \frac{0,75}{1,0233} = 0,73$$

↳ es aproximado

$$V_{TH} = 0,75 \cdot 1,02326 + 10,5 \cdot 0,02326 = 1,012V$$

$$V_{TL} = 0,767 - 0,244 = 0,523V$$

} funciona.

Umbrales de histeresis

$-10,5V$ (espera latido) $= V_{TH}$

$+10,5V$ (Latido detectado) $= V_{TL}$

$$V_{TH} = 0{,}750(1{,}02326) + 10{,}5(0{,}02326) = 0{,}767 + 0{,}244 = 1{,}012\,\mathrm{V} \tag{20}$$

$$V_{TL} = 0{,}767 - 0{,}244 = 0{,}523\,\mathrm{V}, \qquad \Delta V = 0{,}488\,\mathrm{V} \tag{21}$$



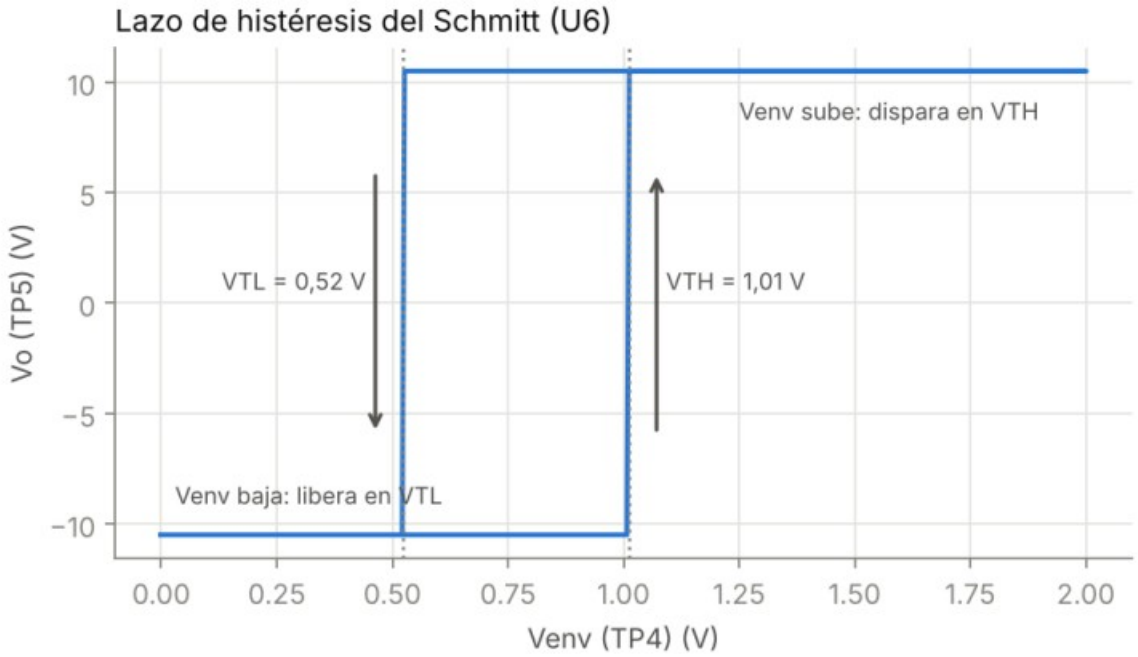


Figura 10: Lazo de histéresis del comparador: V_o frente a V_{env}.


Simulación en Proteus

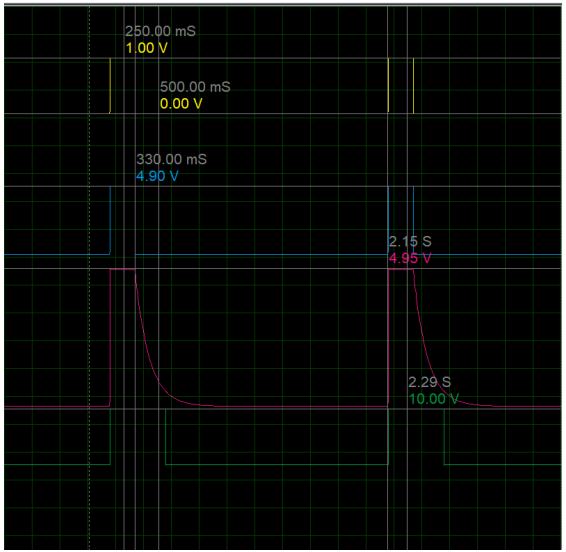

Pulso 1 V · 0,5 Hz

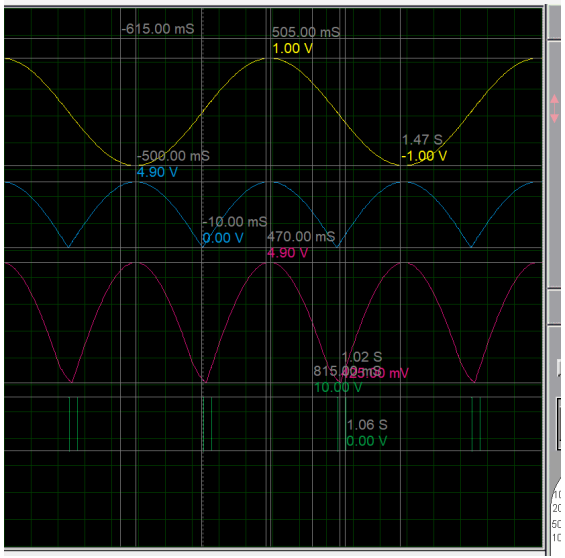

Seno 2 Vpp · 0,5 Hz

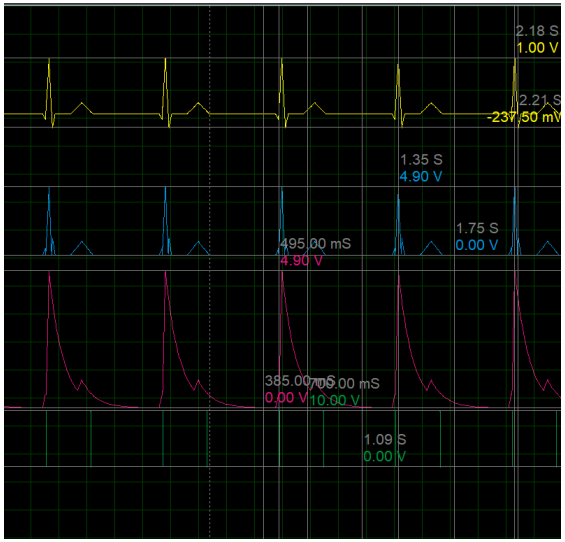

Latido sintético

Amarillo: entrada · Azul: Vr · Rosa: Venv · Verde: salida

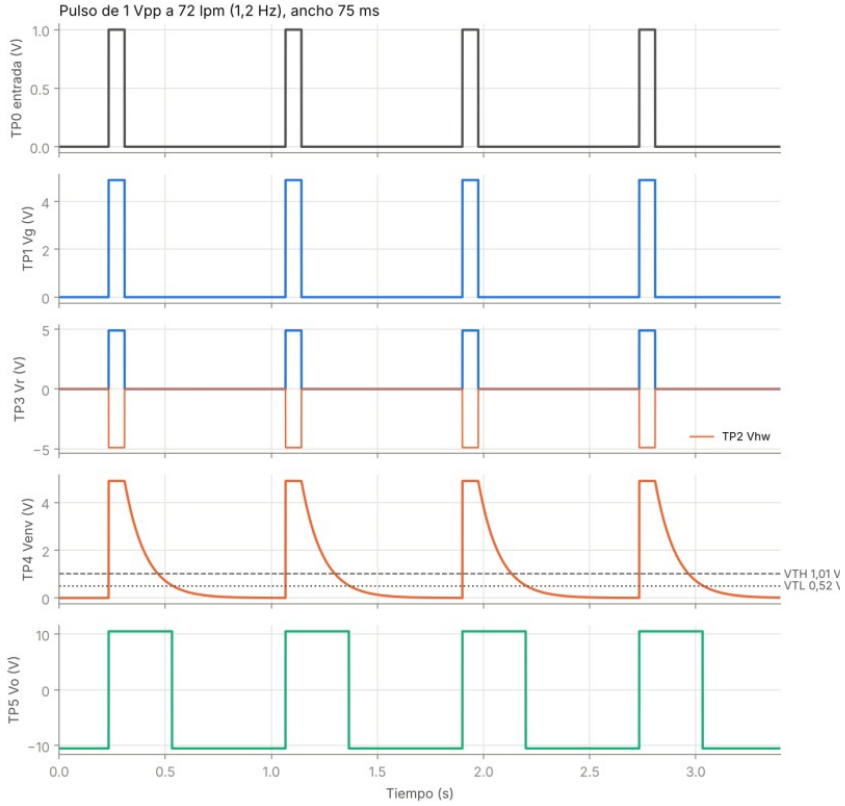


Figura 13: Formas de onda en TP0 a TP5 con un pulso de $1\,V_{pp}$ a 72 lpm.

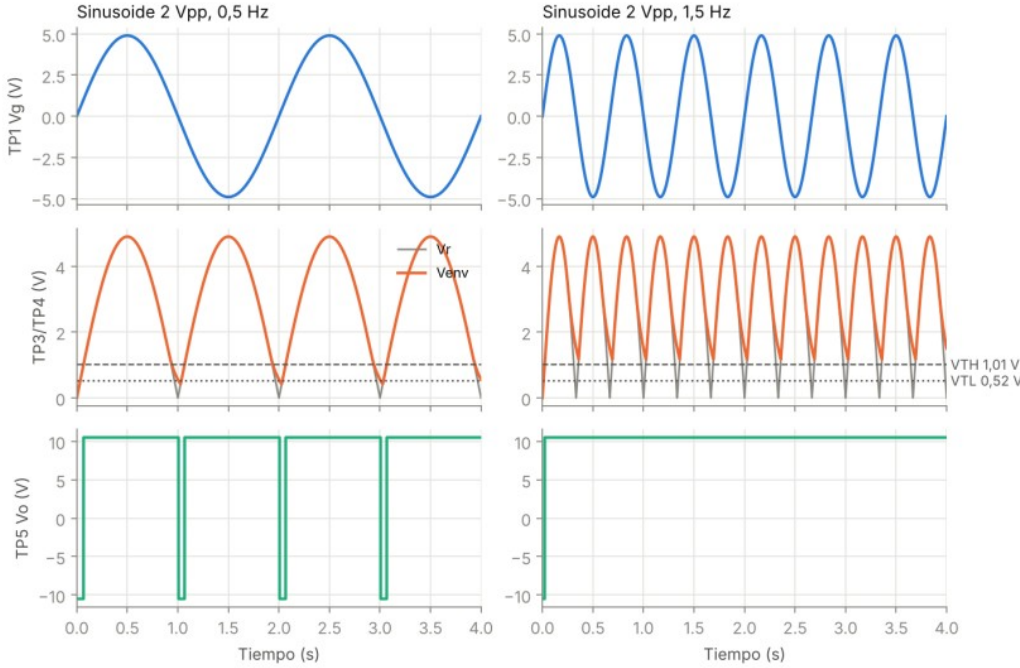


Figura 14: Sinusoide de $2\,V_{pp}$ a 0,5 Hz (dos pulsos por ciclo) y a 1,5 Hz (salida fija en alto).

Simulación vs cálculo

4,90 V
pico de Vr (calc. 4,90 V)

400 ms
ancho de salida (calc. 405 ms)

2
pulsos por ciclo con seno

≤ 1,6 %
error máximo

Pendiente en el laboratorio

- Medir τ, VTH, VTL y offset en el montaje real

Conclusiones

1. **Polaridad** El rectificador de precisión detecta ondas R positivas y negativas
2. **Un pulso** El detector de pico funde el QRS; $\tau = 100$ ms es el parámetro crítico
3. **Sin rebotes** La histéresis del Schmitt da transiciones limpias
4. **Validado** Proteus coincide con el cálculo (error $\leq 1{,}6\ \%$)

Referencias

https://github.com/Brahiam18/detector-latido-ecg/tree/main